

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)**

Кафедра конструирования и производства радиоэлектронных средств

**Отчет по лабораторной работе 3
по теме
«Исследование основных параметров транзисторов»**

**Выполнила студентка группы РТ-01
Чихунова А.С.**

**Принял: ассистент каф. КПРЭС
Горобцов И.А.**

**Санкт-Петербург
2021**


Цель работы:

Изучение принципа действия биполярного транзистора, его основных параметров и способов их определения. Снятие входных и выходных вольтамперных характеристик биполярного транзистора по схеме с общим эмиттером.

Объект и средства испытаний:

Объектами испытаний служат: биполярный транзистор структуры $N-P-N$. Для исследования характеристик транзистора используются включенные в цепь виртуальные приборы: вольтметры, амперметры.

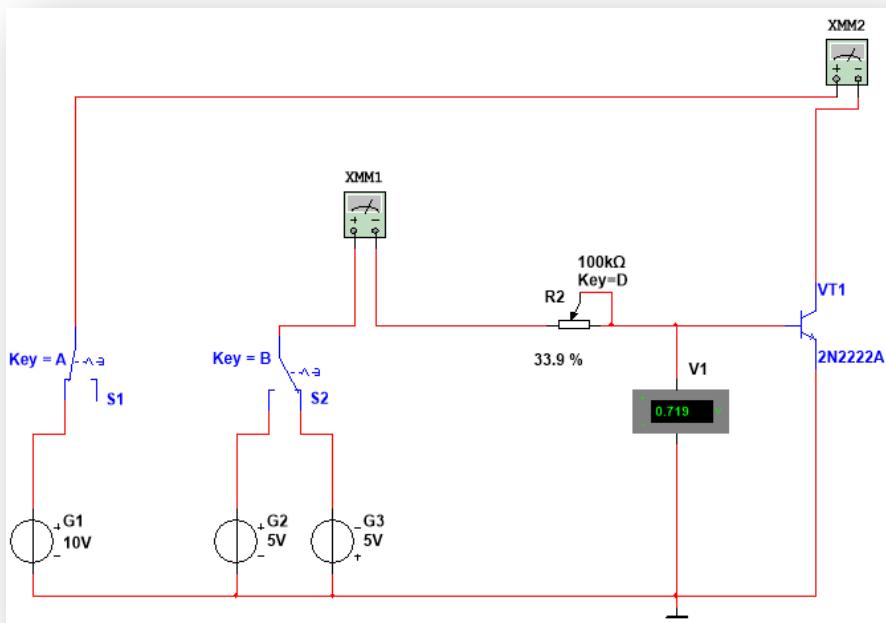- Схема электрической цепи для снятия ВАХ биполярного транзистора transistor_1.ms14.



- Входная вольтамперная характеристика биполярного транзистора $I_b=f(U_{\text{б}})$ при напряжении $U_{\text{к}}=5\text{В}$.


Ток базы I_b , мкА	50	100	200	300	400	500
Напряжение $U_{\text{б}}$, В	0,687	0,711	0,735	0,749	0,76	0,768

- Входная вольтамперная характеристика биполярного транзистора $I_b=f(U_{\text{б}})$ при напряжении $U_{\text{к}}=10\text{В}$.


Ток базы I_b , мкА	50	100	200	300	400	500
Ток коллектора I_c , мА	12	24	46	66	83	99

Напряжение $U_{\text{бэ}}$, В	0,688	0,711	0,736	0,751	0,761	0,77
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------

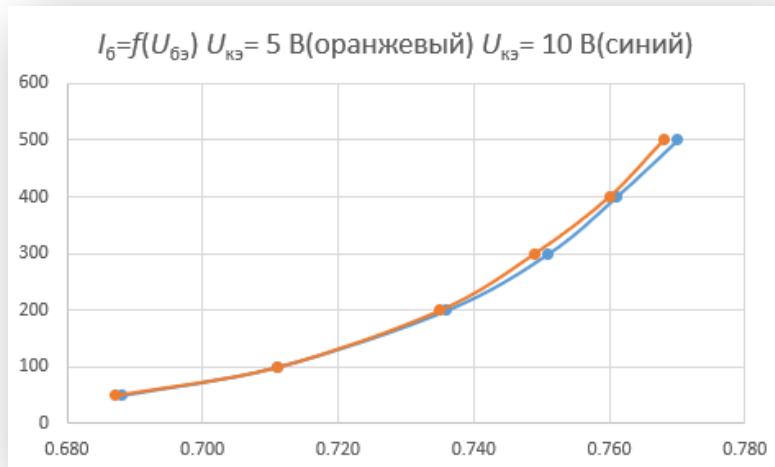4. График с входными ВАХ транзистора $I_{\text{б}}=f(U_{\text{бэ}})$ для напряжений $U_{\text{кэ}}$ равных 5 В и 10 В.



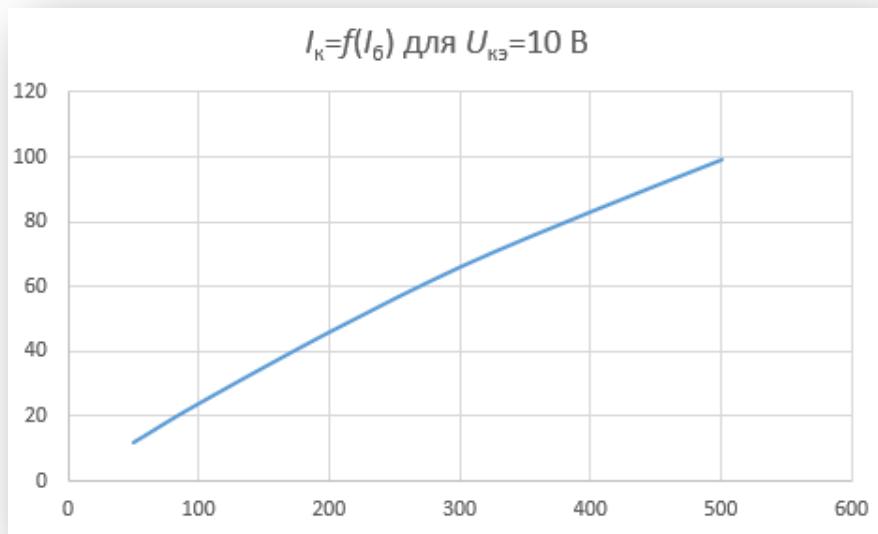5. Передаточная характеристика транзистора. Зависимость $I_{\text{к}}=f(I_{\text{б}})$ для $U_{\text{кэ}}=10$ В.




6. Коэффициент усиления транзистора.

$$\beta = \frac{\Delta I_{\text{к}}}{\Delta I_{\text{б}}} = 193$$


7. Выходные характеристики биполярного транзистора.

Напряжение $U_{\text{кэ}}$, В	0,1	0,5	1	5	8	12
Ток коллектор а I_{k} , мА при токе базы I_b , мкА	50	1.587	6	6.307	8.769	11
	100	3.222	12	13	18	22
	200	6.232	23	24	34	41
	300	9	33	35	48	59
	400	11	42	44	61	74
	500	14	50	52	73	88

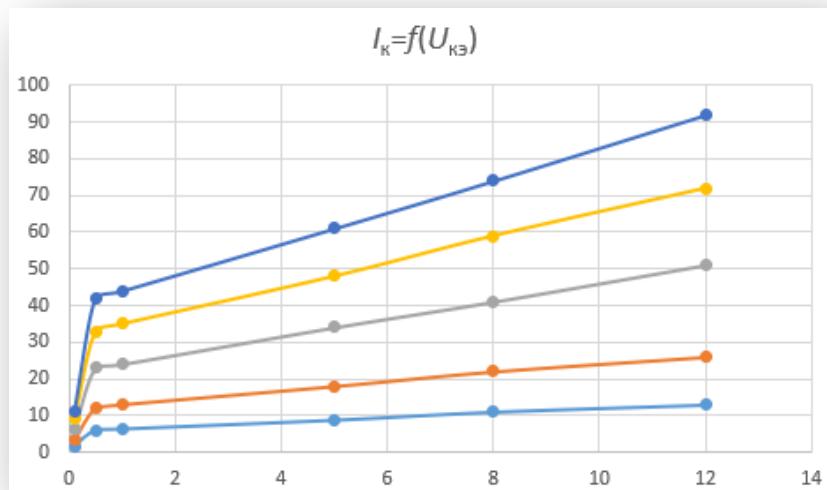
8. График семейства выходных ВАХ биполярного транзистора $I_{\text{k}}=f(U_{\text{кэ}})$.



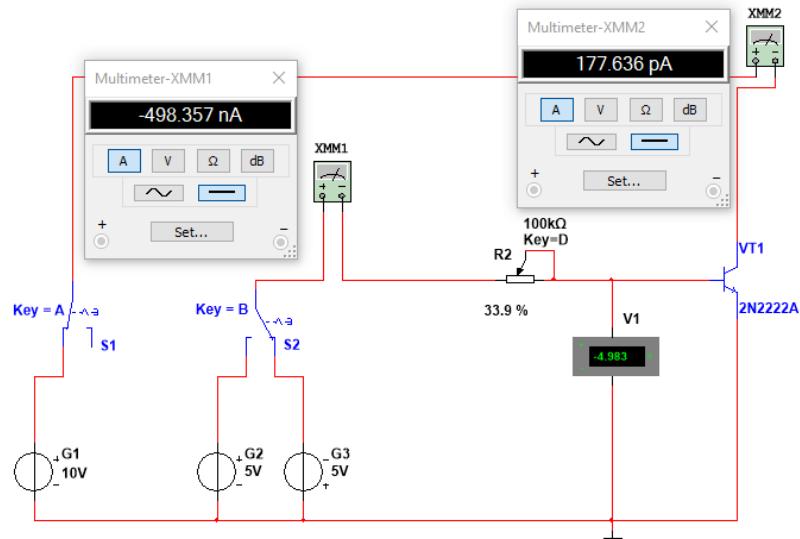9. Схема электрической цепи с транзистором, база которого подключена к источнику напряжения G3.



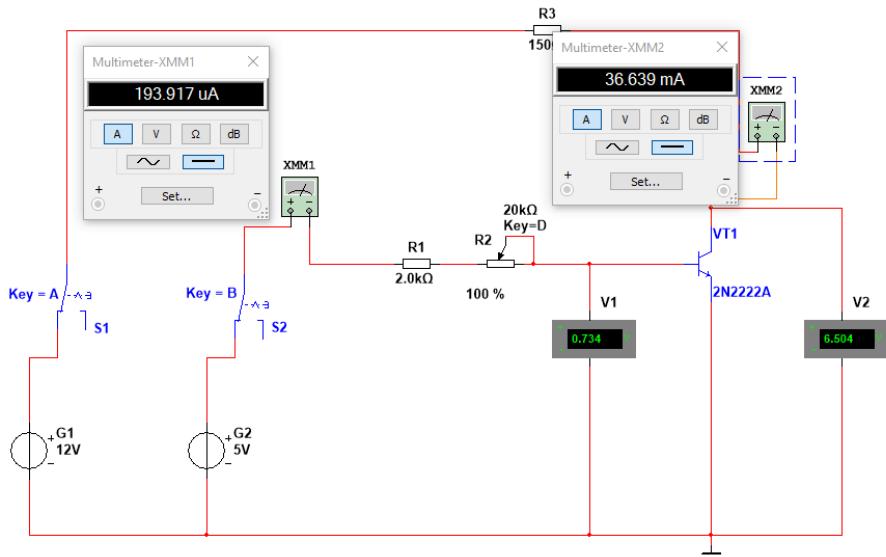
10. Схема электрической цепи для исследований характеристик биполярного транзистора.




11. Результаты эксперимента.

Параметр	Значение в контрольной точке														
I_6 , мА	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1800	2000	2100
$U_{6\Omega}$, В		0.735	0.749	0.759	0.767	0.773	0.779	0.784	0.788	0.79	0.792	0.793	0.795	0.796	0.796
$U_{\kappa\Omega}$, В		6.393	4.823	3.663	2.754	2.021	1.42	0.89	0.451	0.257	0.212	0.195	0.176	0.169	0.167
I_{κ} , мА		37	48	56	62	67	71	74	77	78	79	79	79	79	79

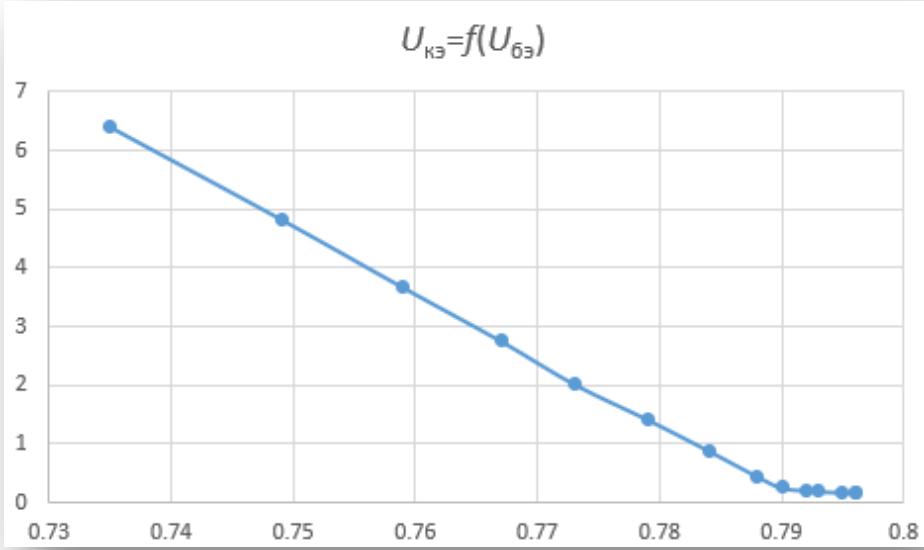12. Графики $U_{\kappa\Omega}=f(U_{6\Omega})$ и $I_{\kappa}=f(I_6)$.



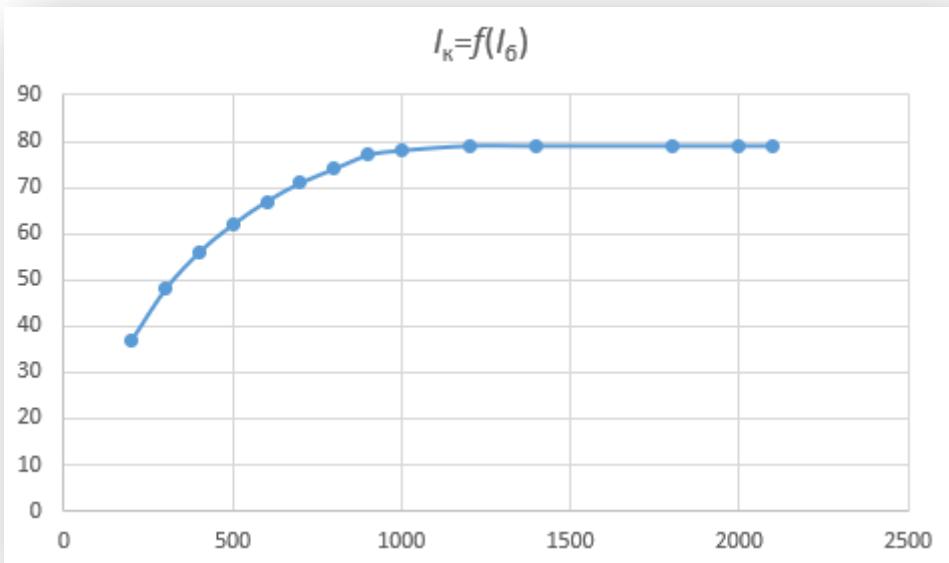

Выход:

Изучили принцип действия биполярного транзистора, его основных параметров и способы их определения. Сняли входные и выходные вольтамперные характеристики биполярного транзистора по схеме с общим эмиттером.