Министерство образования и науки Российской Федерации Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Кафедра «Радиоэлектроника информационных систем»

		Оцен	нка раооты <u> </u>
		Прег	подаватель
, ,	ТРАНЗИСТО ПЕР Отчет по лабо		
	Подпись	Дата	
Преподаватель Студент Группа РИ-211121		рей Адольфович ахар Евгеньевич	ФИО преподавателя ФИО студента

Екатеринбург

I. Цель работы

Ознакомиться с конструкцией полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом, их принципом действия, характеристиками и параметрами различных транзисторов. Исследовать влияние температуры на характеристики и параметры полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом, а также зависимость параметров от режима работы транзистора

II. Схема для исследования полевого транзистора

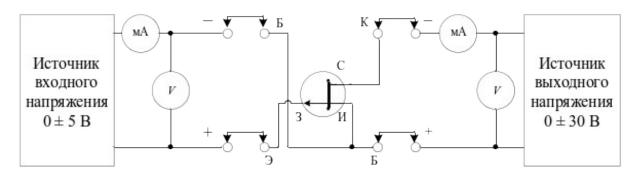


Рис. 1. Схема снятия характеристик полевого транзистора

III. Паспортные данные и схема расположения выводов исследуемого полевого транзистора

IV. Таблицы результатов экспериментальных измерений.

U₃и=0B		$U_{\mathrm{CM}}\mathrm{B}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	T=20 °C	$I_{\rm C}, { m MA}$	0	2,2	3,2	3,7	3,9	4	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
	T=70 °C	$I_{\rm C}, { m MA}$	0	1,8	2,7	3,1	3,3	3,4	3,5 5	3,6	3,6	3,6	3,6
$U_{34} = 0,75 \mathrm{B}$	T=20 °C	$I_{\rm C}, { m MA}$	0	1,3	1.8	2	2,1	2,2	2,2	2,2 2	2,3	2,3	2,4
	T=70 °C	$I_{\rm C}$, MA	0	1,1	1,5	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9 5	2	2	2
$U_{34} = 1,5 \mathrm{B}$	T=20 °C	$I_{\rm C}, { m MA}$	0	0,6	0,7	0,7 8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8 8	0,9	0,9
	T=70 °C	$I_{\rm C}, { m MA}$	0	0,4 5	0,6	0,6	0,6 5	0,7	0,7	0,7 5	0,8	0,8	0,8

Таблица 1.

U_{CM} =12 B		U_{3H} B	2,5	2,3	2,1	1,9	1,75	1,25	0,75	0,25	0
	T=20 °C	I _C ,MA	0	0,07	0,21	0,34	0,5	1,15	2	3,05	3,64
	T=70 °C	I _C ,MA	0	0,04	0,14	0,29	0,49	1,2	2,2	3,2	4,2

Таблица 2.

V. Расчет статических параметров исследованного полевого транзистора

<u>1-Параметр S – крутизна</u>

$$S = dIc/dU_{3H} \mid U_{CH} = 5 B = (4 MA - 2.2 MA) / (0.75 B - 0 B) = 2.4 MA/B.$$


2-Параметр Ri – внутренние сопротивление транзистора в режиме насыщения

$$Ri = dUcu / dIc | Uзи = 1,5 B = (9 B - 2 B) / (0,9 мA - 0,7 мA) = 35 кОм.$$


3-Коэффициент усиления:

$$\mu = S*Ri = 2,4 \text{ mA/B} * 35 \text{ kOm} = 84.$$

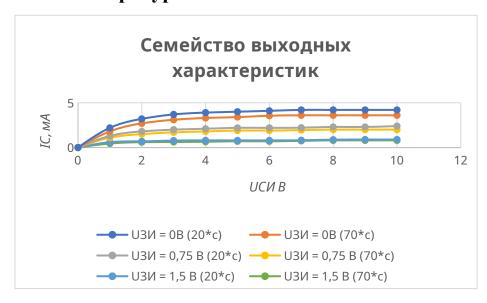VI. Семейство выходных характеристик исследованного полевого транзистора при комнатной и повышенной температурах.



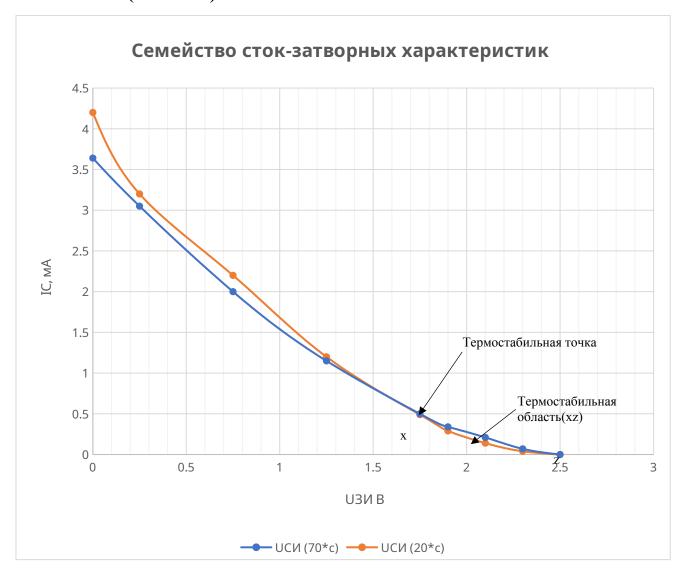VII. Семейство сток-затворных характеристик исследованного полевого транзистора с обозначением термостабильной точки (области)



VIII. Таблицу расчетных значений и график зависимости $S = f(U_{3H})$ при напряжении стока $U_{CH} = U_{CH.HOM}$.

Параметры	S	R_i	μ	$oldsymbol{U}_{omc}$
Размерность	мА/В	кОм	-	В
Паспортные значения				
Расчетные значения	2,4	35	84	2,5